

Vidéo

Montage

hatier-clic.fr/21fpc419

Symboles des différents dipôles

Lampe	Pile	Générateur	Moteur	Interrupteur ouvert	Interrupteur fermé	Diode	DEL

Dipôles en série ou en dérivation

Dipôles en série en dérivation

Le circuit forme
une seule

.....



ph © Frédéric Hanoteau / Archives Hatier


Schéma du montage
et sens du courant

Dipôles en série en dérivation

Le circuit comporte

.....

boucles.

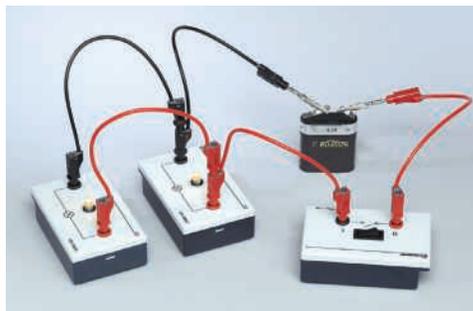

ph © Frédéric Hanoteau / Archives Hatier

Schéma du montage
et sens du courant