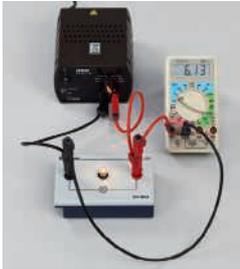


Prendre un bon départ !

Mesurer la tension et l'intensité

Mesure de




Le
se branche en

Mesure de




L'.....
se branche en


Lois de l'électricité

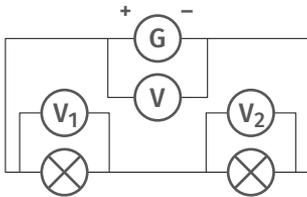

..... =

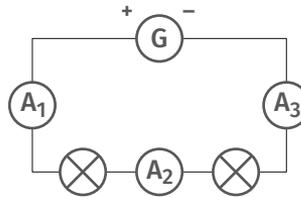

..... =

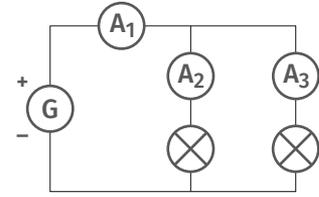

..... =